| 4082 | Logic Gates | 2 | Dual 4-input AND gate | 14 | RCA ☑, TI 🛅

 


Fig. 7 — Schemetic diagram for CD4082B (1 of 2 identical gates).

 


Fig. 7 — Schematic diagram for CD4082B (1 of 2 identical gates).



 


Fig. 9 - Logic diagram for CD4082B (1 of 2 identical gates).


TOPOGRAFIA

 



UKŁAD LOGICZNY

 


ESD oraz Pady

 

 

 


 


Zostały pomierzone parametry takie jak:

 - a) Wymagane napięcie wejściowe
- b) Czas narastania
- c) Czas opadania
- d) Obciążenie prądowe
- e) Działanie na zmian temperatury

Pomiar po ekstrakcji w MAGIC z podwójnym układem logicznym, padami oraz buforem



 

Pomiar po ekstrakcji w MAGIC dla układu logicznego z 4 wejściami

